

Obsah

Přehled užitečných vzorců - 4 -

Nejistoty měření - 5 -

Řešení elektrických obvodů - 8 -

 Řešení ustáleného stavu obvodů napájených stejnosměrnými zdroji - stejnosměrných obvodů..... - 8 -

 Přechodné jevy - 20 -

 Řešení jednofázových a vícefázových obvodů symbolicko-komplexní metodou - 25 -

Výkony - 39 -

Elektronika - 44 -

Transformátory - 53 -

Stejnoseměrné stroje - 58 -

Asynchronní motory..... - 62 -

Řešení s využitím výpočetní techniky..... - 66 -

Bezpečnost elektrických zařízení - 74 -

Magnetické obvody - 77 -