

Obsah

1. STABILIZAČNÍ DIODA	5
2. TRANZISTOR V ZAPOJENÍ SE SPOLEČNÝM EMITOREM	9
3. VÝKONOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY B.....	12
4. STABILIZÁTOR NAPĚTÍ.....	16
5. LOGICKÝ ČLEN NAND.....	19
6. MULTIPLEXOR A DEMULTIPLEXOR.....	22
7. POSUVNÝ REGISTR	26
8. ČÍTAČ.....	29
9. ELEKTROLUMINISCENČNÍ DIODA	32
10. FOTODIODA	35
11. MĚŘENÍ SPEKTRÁLNÍCH CHARAKTERISTIK	38
12. MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH VLÁKEN.....	41
13. MĚŘENÍ ÚTLUMU OPTICKÝCH VLÁKEN.....	45
PROTOKOL Z LABORATORNÍHO PRAKTIKA	50
LITERATURA	51
PŘÍLOHY, KATALOGOVÉ LISTY	52