

Předmluva

str.2

I. Řešené příklady	3
1. Pasívní obvody radioelektronických zařízení	3
2. Obecné přenosové vlastnosti linearizovaných dvojbranů	28
3. Zesilovače	38
4. Směšovače	83
5. Demodulátory	89
6. Fázový závěs	107
II. Laboratorní úlohy	115
1. Měření náhradního obvodu diody	115
2. Měření maximálního výkonového zesílení	120
3. Měření směšovací strmosti	121
4. Měření šumového čísla v oblasti středních kmitočtů	123
5. Měření šumového čísla v oblasti nízkých kmitočtů	126
6. Měření šumového čísla v oblasti vysokých kmitočtů	128
7. Měření čtyř šumových parametrů	130
8. Měření šumu diod	133
9. Měření ss a nf parametrů lineárních integrovaných obvodů	134
10. Nastavení a měření selektivního nf zesilovače	137
11. Měření maximálního výkonového zesílení obvodu MAA 3005/6	138
12. Měření monolitického mf zesilovače	140

