

O B S A H

1	Vnitřní struktura operačních zesilovačů	4
2	Vlastnosti operačních zesilovačů	19
3	Lineární obvody	41
4	Kmitočtově závislá zpětná vazba	55
5	Číslicově analogové převodníky	73
6	Analogově číslicové převodníky	98
7	Číslicové obvody	111
8	Přílohy	119
	Literatura	121