

## Obsah.

1. Základní pojmy	2
2. Vlastnosti operačních zesilovačů	4
3. Analýza zapojení operačních zesilovačů	6
4. Lineární zesilovače	8
5. Sčítací zesilovače	11
6. Integrátory a derivátory	15
7. Logaritmické a antilogaritmické zesilovače	19
8. Aktivní filtry	25
9. Doporučená literatura	34