

# O B S A H

|          |                                                   |     |
|----------|---------------------------------------------------|-----|
| <b>1</b> | Vnitřní struktura operačních zesilovačů . . . . . | 4   |
| <b>2</b> | Vlastnosti operačních zesilovačů . . . . .        | 19  |
| <b>3</b> | Lineární obvody . . . . .                         | 41  |
| <b>4</b> | Kmitočtové závislá zpětná vazba . . . . .         | 55  |
| <b>5</b> | Číslicové analogové převodníky . . . . .          | 73  |
| <b>6</b> | Analogové číslicové převodníky . . . . .          | 98  |
| <b>7</b> | Číslicové obvody . . . . .                        | 111 |
| <b>8</b> | Přílohy . . . . .                                 | 156 |
|          | Literatura . . . . .                              | 158 |