

## O b s a h

	str.
1. Řešení obvodů napájených stejnosměrným proudem v ustáleném stavu .....	5
2. Řešení stejnosměrných obvodů v přechodovém stavu .....	27
3. Řešení jednofázových a vícefázových obvodů symbolicko-komplexní metodou .....	35
4. Elektrický výkon .....	49
5. Frekvenční charakteristiky .....	56
6. Magnetismus .....	61
7. Transformátory .....	69
8. Asynchronní motory .....	76
9. Stejnosměrné stroje .....	84
10. Usměrňovače a filtry .....	90
11. Stabilizátory .....	98
12. Analogové obvody s bipolárními a unipolárními transistory .....	104
13. Operační zesilovače .....	116
14. Logické obvody .....	125