

OBSAH.

Úvod k českému překladu.	III
Předmluva překladatele.	V
Úvod.	VI
Obsah.	IX
Slovníček k obrázkům.	X
I. Antena a uzemnění.	1
II. Základní spojení radiotelegrafních přijímačů.	20
III. Detektory a elektronové lampy.	35
Zhotovení a užívání.	35
IV. Přístroje pro ladění a řízení stanice.	66
1. Ladící cívka.	66
2. Indukční transformátor.	71
3. Pevný kondensátor.	78
4. Proměnný kondensátor.	82
5. Cívky o více vrstvách.	87
V. Přenosné radiotelegrafní přijímače.	101
VI. Příjem netlumených vln.	115
1. Tikker.	116
2. Heterodyn.	121
VII. Zesilovače.	131
1. Vysokofrekvenční, odporový zesilovač.	133
2. Nízkofrekvenční, transformátorový zesilovač.	144
VIII. Zapisování radiogramů přístroji.	152
Relais.	152
IX. Radiogoniometrie.	166
Zhotovení a užívání rámu.	170
X. Vysílání netlumených vln (telegrafie a telefonie.	178
XI. Radiotelefonie.	189
Různá uspořádání pro radiotelefonní příjem a pro příjem radiokoncertů.	195
Příjem krátkých vln (Vysílání radiostanice vyšší školy pošt a telegrafů a anglické radiokoncerty. Broadcasting).	210
Základní vady a chyby radiotelefonního příjmu.	230
Megafony.	234
XII. Seskupení a udržování částí radiotelegrafních a radiotelefonních přijímačů. (Nabíjení akumulá- torů a vytápění lampových přístrojů stejnosměr- ným a střídavým proudem. Antena za bouře.)	241