

OBSAH

I. Úvod	19
1. Druhy elektrických strojů a přístrojů	19
2. Hmoty pro výrobu elektrických strojů a přístrojů	26
3. Konstrukční zásady	26
4. Odvádění tepla s povrchu těles	27
II. Spinače	34
5. Rozdělení	34
6. Spínací pochody	39
7. Stykový odpor	42
8. Pákové a stiskací vypinače	44
9. Návrh vypinače nn	53
10. Příklad návrhu vypinače nn	55
11. Stykače	58
12. Pákové přepinače	64
13. Deskové přepinače	66
14. Válcové přepinače (kontroléry)	68
15. Odpovoače vn	73
16. Odpinače	80
17. Magnetické vypinače vn	81
18. Tlakovzdušné vypinače vn	84
19. Olejové vypinače	91
20. Vodní vypinače	104
III. Elektromagnety	112
21. Magnetický obvod	112
22. Tah stejnosměrného elektromagnetu	116
23. Tah střídavého elektromagnetu	118
24. Přídržné elektromagnety	120
25. Pohybové elektromagnety	122
26. Návrh stejnosměrného elektromagnetu	124
27. Příklad návrhu stejnosměrného elektromagnetu	126
28. Návrh trojfázového elektromagnetu	128
29. Příklad návrhu trojfázového elektromagnetu	129
IV. Transformátory	132
30. Popis a rozdělení transformátorů	132
31. Ideální transformátor naprázdno, převod	134
32. Vektorový diagram transformátoru s převodem $p = 1$	136
33. Transformátor s převodem $p \neq 1$	138
34. Analytické řešení základních rovnic transformátoru	140

35. Náhradní schema transformátoru	142
36. Úbytek napětí	143
37. Skutečný transformátor naprázdnou	144
38. Transformátor nakrátko	146
39. Odporu vinutí	148
40. Trojfázový transformátor	151
41. Spojování vinutí trojfázových transformátorů	154
42. Paralelní chod transformátorů	158
43. Regulace napětí	160
44. Autotransformátor	163
45. Rozptylové transformátory	165
46. Indukční regulátor	166
47. Tlumivky a reaktory	168
48. Provedení transformátorů	172
49. Návrh transformátoru	189
50. Příklad návrhu transformátoru	197
 V. Úvod do točivých strojů	203
51. Magnetické pole stejnosměrného stroje	203
52. Magnetické pole synchronního stroje	206
53. Točivé pole ideálního trojfázového vinutí	210
54. Točivé pole jednodrážkového vinutí	213
55. Görgesův diagram	215
56. Indukční zákon pro točivý stroj	217
57. Magnetický obvod točivého stroje	223
58. Vinutí trojfázových strojů	230
59. Jednovrstvá vinutí se stejnými cívками	232
60. Jednovrstvá vinutí soustředná	234
61. Dvouvrstvá vinutí	237
62. Zlomková vinutí	242
63. Výpočet činitele vinutí	247
64. Ventilace točivých elektrických strojů	252
 VI. Indukční stroje	258
65. Popis trojfázového indukčního motoru	258
66. Princip působení	260
67. Chod naprázdnou	261
68. Tažná síla v točivém poli	266
69. Činný odpor vinutí	271
70. Rozptylová reaktance vinutí	273
71. Reaktance diferenčního rozptylu	277
72. Náhradní schema indukčního motoru	284
73. Jednoduchý kruhový diagram	287
74. Vlastnosti indukčního motoru	292
75. Kruhový diagram používaný v praxi	293
76. Spouštění indukčního motoru s kotvou nakrátko	296
77. Indukční motor s odporovou klecí	300
78. Dvojitá klec	301
79. Klec s hlubokými drážkami	306
80. Motor s vinutým rotorem a spouštěčem	307
81. Řízení otáček odporem v rotoru	310
82. Řízení otáček změnou počtu pólů	310
83. Indukční generátor a brzda	313

84. Indukční měnič kmitočtu	315
85. Jednofázový indukční motor	316
86. Provedení indukčních strojů	324
87. Návrh otevřeného indukčního motoru	351
88. Příklad návrhu otevřeného indukčního motoru	362
89. Návrh zavřeného motoru	372
90. Příklad návrhu zavřeného motoru	375
91. Provedení spouštěčů	383
92. Návrh spouštěče s kovovými odpory	388
93. Příklad návrhu spouštěče	392
VII. Synchronní stroje	395
94. Popis a rozdělení synchronních strojů	395
95. Indukovaná elektromotorická síla	398
96. Reakce kotvy u synchronního stroje s hladkým rotorem	399
97. Vlastnosti synchronního stroje	403
98. Reakce kotvy u stroje s vyniklými póly	406
99. Synchronní alternátor nakrátko	409
100. Řízení napětí synchronního generátoru	412
101. Paralelní chod synchronních strojů	413
102. Moment synchronního stroje	416
103. Synchronní motor a kompenzátor	418
104. Synchronizovaný indukční motor	419
105. Reakční synchronní motor	420
106. Jednofázový alternátor	421
107. Alternátor na vysoký kmitočet	422
108. Provedení synchronních strojů s vyniklými póly	423
109. Provedení synchronních strojů s hladkým rotorem	438
110. Návrh synchronního stroje s vyniklými póly	447
111. Příklad návrhu synchronního stroje s vyniklými póly	457
VIII. Stejnosměrné stroje	466
112. Popis stejnosměrného stroje	466
113. Působení komutátoru	467
114. Vinutí strojů na stejnosměrný proud	469
115. Smyčková vinutí	472
116. Vlnová vinutí	478
117. Indukovaná elektromotorická síla	483
118. Magnetický obvod stejnosměrného stroje	485
119. Vznik tažné sily	488
120. Reakce kotvy	489
121. Komutace	492
122. Prostředky ke zlepšení komutace	497
123. Hlavní druhy stejnosměrných strojů	500
124. Dynamo s cizím buzením	502
125. Derivační dynamo	503
126. Seriové dynamo	505
127. Kompoundní dynamo	507
128. Motor s cizím buzením	508
129. Derivační motor	510
130. Seriový motor	513
131. Kompoundní motor	515
132. Svářecí dynama	516

133. Rotační zesilovače	518
134. Homopolární dynamo	522
135. Provedení stejnosměrných strojů	524
136. Návrh stejnosměrného stroje	537
137. Příklad návrhu stejnosměrného stroje	546
138. Regulátor pro derivační dynamo	553
IX. Střídavé stroje s komutátorem	557
139. Úvod	557
140. Tažná síla stejnosměrné kotvy ve střídavém magnetickém poli	558
141. Indukovaná elektromotorická síla ve střídavém poli	561
142. Komutace ve střídavém poli	562
143. Jednofázový seriový motor	564
144. Jednofázový repulsní motor	569
145. Stejnosměrná kotva jako trojfázové vinutí	571
146. Působení trojfázového derivačního motoru napájeného do statoru	575
147. Náhradní schema a kruhový diagram	580
148. Trojfázový derivační motor napájený do rotoru	583
149. Porovnání motoru napájeného do statoru a do rotoru	585
150. Komutátorový stroj v kaskádě s indukčním motorem	586
151. Provedení střídavých komutátorových motorů	590
152. Návrh universálního motorku	598
153. Příklad návrhu universálního motorku	600
X. Usměrňovače	606
154. Rtuťový usměrňovač	606
155. Rtuťový usměrňovač s mřížkou	611
156. Provedení rtuťových usměrňovačů	614
157. Stykové usměrňovače	618