

Obsah

Předmluva.....	3
Obsah.....	5
Seznam obrázků	11
1. Číselné soustavy a jejich převod	13
1.1. Obecná definice soustavy.....	13
1.2. Převod desítkového celého čísla	13
1.2.1. Do osmičkové soustavy	13
1.2.2. Do dvojkové soustavy.....	14
1.3. Převod desítkového desetinného čísla.....	15
1.3.1. Do dvojkové soustavy.....	15
1.4. Převod do desítkové číselné soustavy	16
1.5. Převod z osmičkové do dvojkové a šestnáctkové soustavy	17
1.6. Převod z dvojkové do osmičkové soustavy	18
1.7. Převod z dvojkové do desítkové soustavy	18
1.8. Převod mezi osmičkovou a šestnáctkovou soustavou.....	18
1.8.1. Proč používáme osmičkovou a šestnáctkovou soustavu?	18
2. Hammingova vzdálenost, zabezpečující a samooprávné kódy	21
2.1. Rozšíření kódu o paritu	22
2.2. Konstrukce SEC (<i>single error correcting</i>) kódu.....	23
2.2.1. Princip identifikace a opravy chybného bitu.....	23
3. Uložení dat v počítači.....	27
3.1. Informace a její jednotky	27
3.2. Čísla v pevné řádové čárce.....	27
3.2.1. Přímý kód.....	27
3.2.2. Kód s posunutou nulou	29
3.2.3. Doplňkový kód.....	30
3.3. Sčítání čísel v doplňkovém kódu	31
3.4. Odčítání v doplňkovém kódu	33
3.5. Násobení a dělení v doplňkovém kódu	33
3.5.1. Násobení mocninou 2^k	33
3.5.2. Dělení mocninou 2^k	33
3.5.3. Násobení obecným celým kladným číslem	33
3.5.4. Dělení obecným celým číslem	34
3.6. Čísla v pohyblivé řádové čárce	34
3.6.1. Formát čísel v pohyblivé čárce	34
4. Strojový kód procesoru, způsoby adresace	39
4.1. Strojový kód procesoru	39
4.1.1. Formát instrukce:	39
4.1.2. Cvičný strojový kód fiktivního procesoru	40
4.2. Způsoby adresace	40
5. Strojové instrukce.....	45
5.1. Typy strojových instrukcí:	45
5.2. Logické instrukce	45
6. Algoritmy a programy, konstrukce jednoduchých algoritmů	51
6.1. Algoritmus	51
6.2. Strukturované algoritmy.....	51
6.3. Grafické znázornění algoritmů.....	53
6.3.1. Vývojové diagramy.....	53

6.3.2. Strukturogramy	53
6.3.3. Plošné strukturogramy	54
6.4. Praktické příklady:	54
7. Převod algoritmů do programovacího jazyka	59
7.1. Postup převodu algoritmu na program	59
7.1.1. Uprava algoritmu	59
7.1.2. Realizace sekvence	59
7.1.3. Realizace selekce	60
7.1.4. Realizace iterace s podmínkou na začátku	60
7.1.5. Realizace iterace s podmínkou na konci	61
7.2. Komplexní příklad – vlastnosti algoritmu	68
7.2.1. Varianta 1	70
7.2.2. Varianta 2	70
7.2.3. Varianta 3	71
7.2.4. Varianta 4	72
7.2.5. Varianta 5	73
8. Charakteristika vybraných součástí počítače	77
8.1. Výkon procesoru	77
8.2. Pevný disk	79
8.2.1. Geometrie disku	79
8.2.2. Vybasovací doba u pevného disku	80
8.3. Optický disk (CD-ROM)	82
8.3.1. CD-R a CD-RW	82
8.4. Vysokokapacitní optický disk (DVD)	84
8.4.1. Formáty a standardy médií DVD	85
8.4.2. Rychlosť DVD mechanik	85
8.4.3. Zapisovateľné formáty DVD	85
8.5. Modem a terminál	86
8.6. Displej	87
8.6.1. Barevná obrazovka televizního typu	88
8.6.2. Rastrový monitor	88
8.7. Grafický adaptér	89
9. Operační systémy	93
9.1. Úkoly operačního systému	93
9.2. Druhy operačních systémů	93
9.3. Multitasking	93
9.4. Procesy	94
9.4.1. Stavy procesů	94
9.4.2. Kritická oblast	95
9.4.3. Prostředky pro řízení přístupu do kritické oblasti	95
9.5. Přidělování zdrojů (prostředků)	95
9.5.1. Klasifikace zdrojů (z hlediska multitaskingového režimu)	96
9.6. Operační systém Microsoft® Windows	96
9.6.1. Uživatelské systému	96
9.6.2. Systém souborů	96
9.6.3. Architektura operačního systému	96
9.6.4. Procesy a multitasking	97
9.7. Operační systém LINUX	98
9.7.1. Uživatelské systému	98
9.7.2. Systém souborů	99

9.7.3. Procesy a multitasking	99
9.7.4. Stavy procesů	100
10. Booleova algebra, výrokový počet.....	103
10.1. Logické funkce.....	103
10.2. Booleova algebra.....	103
11. Disjunktivní a konjunktivní tvar formulí.....	109
11.1. Převod logické formule do DN formy	109
11.1.1. Ekvivalentní úpravy	109
11.1.2. Pravdivostní tabulky	110
11.2. Převod logické formule do KN formy	112
11.2.1. Pomocí pravdivostní tabulky	112
11.3. Karnaughovy mapy	114
12. Logické obvody, analýza a syntéza logických obvodů.....	119
12.1. Co je logický obvod?	119
12.2. Analýza kombinačních obvodů.....	120
12.2.1. Postup analýzy kombinačního obvodu	120
12.3. Syntéza kombinačních obvodů	120
12.3.1. Syntéza obvodů z hradel NON, AND, OR	121
12.3.2. Syntéza obvodů pouze z hradel NAND	122
12.3.3. Syntéza obvodů pouze z hradel NOR	125
12.4. Realizace základních hradel tranzistory.....	127
12.4.1. Realizace invertoru	127
12.4.2. Realizace hradel NAND a NOR – 1.varianta	127
12.4.3. Realizace hradel NAND a NOR – 2.varianta	128
13. Základní kombinační obvody.....	133
13.1. Základní typy kombinačních obvodů.....	133
13.1.1. Kodér.....	133
13.1.2. Dekodér	134
13.1.3. Spojování dekodérů	136
13.1.4. Multiplexor	137
13.1.5. Demultiplexor	139
14. Sekvenční obvody	143
14.1. S-R klopný obvod	143
14.1.1. Stabilní stavy S-R klopného obvodu	144
14.1.2. Použití S-R klopného obvodu	148
14.1.3. S-R klopný obvod řízený hodinovými pulsy	148
14.1.4. Použití S-R klopného obvodu jako 1-bitové paměti	149
14.2. D-klopný obvod s hodinovým vstupem	149
14.2.1. Použití D-klopného obvodu jako 1-bitové paměti	150
14.3. J-K klopný obvod	150
14.4. Typy klopných obvodů	150
14.4.1. Obvody typu latch	150
14.4.2. Obvody typu flip-flop	151
14.4.3. Obvody typu master-slave	151
14.5. Použití klopných obvodů	152
14.5.1. Registr	152
14.5.2. Posuvný registr	152
14.5.3. Asynchronní čítač	153
15. Operační paměti v počítači, jejich typy a využití	157
15.1. Základní charakteristika operační paměti	157

15.1.1. Organizace RAM paměti	157
15.1.2. Rozdělení paměti RAM	157
15.2. Paměť ROM	158
15.2.1. Základní typy čipů ROM	158
15.3. Čipy typu DRAM	159
15.4. Čipy typu SRAM	159
15.4.1. Cache paměti	160
15.5. Adresace paměti	165
15.6. Strategie přidělování paměti	166
15.6.1. Virtuální paměť	166
15.6.2. TLB cache	167
Příloha A - Základy programovacího jazyka Turbo Pascal	169
A.1. Krátce z historie jazyka Pascal	169
A.2. Struktura a základní prvky programu	169
A.2.1. Klíčová slova a identifikátory	169
A.2.2. Identifikátory	170
A.2.3. Text programu	170
A.2.4. Části programu	170
A.3. Deklarace	171
A.3.1. Deklarace konstant	171
A.3.2. Deklarace proměnných	172
A.4. Příkazy	172
A.4.1. Jednoduchý a složený příkaz	173
A.4.2. Příkaz přiřazení	173
A.4.3. Operátory	173
A.5. Datové typy	174
A.5.1. Standardní datové typy	175
A.5.2. Ordinální datové typy	175
A.5.3. Datový typ interval	176
A.5.4. Anonymní a pojmenovaný datový typ	176
A.5.5. Výčtový datový typ	177
A.5.6. Datový typ pole	177
A.5.7. Datový typ řetězec znaků	178
A.5.8. Datový typ záznam	178
A.5.9. Datový typ množina	179
A.5.10. Datový typ soubor	180
A.5.11. Datový typ ukazatel	180
A.6. Procedury a funkce	181
A.6.1. Procedury	181
A.6.2. Funkce	182
A.6.3. Parametry procedur a funkcí	183
A.7. Větvění programu	183
A.7.1. Podmíněné větvění	183
A.7.2. Výběr variant - case	184
A.8. Cykly	185
A.8.1. Cyklus s podmínkou na začátku	185
A.8.2. Cyklus s podmínkou na konci	185
A.8.3. Cyklus s pevným počtem opakování	185
A.8.4. Další procedury a funkce spojené s větvěním programu	186
A.9. Důležité procedury a funkce jednotky System	186

A.9.1. Procedure vstupu a výstupu	186
A.9.2. Řízení výstupu pomocí parametrů	187
A.9.3. Matematické funkce	188
A.9.4. Operace s řetězci	189
Obr. A.9.5. Práce se soubory	190
Obr. A.9.6. Textové soubory	191
Obr. A.9.7. Soubory typu file of	192
A.10. Pomocné procedury a funkce jednotky CRT	193
A.11. Slovo závěrem	193
Použitá a doporučená literatura	195

Obr. 8.1: Změřené hodnoty výkonu procesoru, když je akcelerováno je vidět jednoduché cykly bodin	78
Obr. 8.2: Struktura pevného a optického disku	79
Obr. 8.3: Grafické počítací karty	80
Obr. 8.4: Struktura pevného a optického disku	82
Obr. 8.5: Zápis logické jednotky a mny na médium	83
Obr. 8.6: Průlez vnitřními médiemi CD-R a CD-RW	83
Obr. 8.7: Závislost kapacity DVD media na počtu vrstev	84
Obr. 8.8: Asynchronní komunikace	86
Obr. 8.9: Synchronní komunikace	86
Obr. 8.10: Schéma barevné obrazovky televizního typu	88
Obr. 9.1: Stavy procesů	95
Obr. 9.2: Stavy procesů v operačním systému LINUX	101
Obr. 12.1: Značky základních kombinačních obvodů	119
Obr. 12.2: Pravidla pro vkládání invertorů	122
Obr. 12.3: Základní ekvivalenty závity	123
Obr. 13.1: Schéma kombinačního obvodu, jehož chování lze popsat logickou formulí A	133
Obr. 13.2: Kodér 4×2	133
Obr. 13.3: Realizace kodéra 4×2 hradly	134
Obr. 13.4: Dekodér 2×4	134
Obr. 13.5: Realizace dekodéru 2×4 hradly	135
Obr. 13.6: Organizace adresovatelné paměti	135
Obr. 13.7: Dekodér 2×4 se vstupem <i>Enable</i>	136
Obr. 13.8: Realizace dekodéru 2×4 se vstupem <i>E</i> hradly	137
Obr. 13.9: Multiplexor 4×1	137
Obr. 13.10: Realizace multiplexoru 4×1 hradly	138
Obr. 13.11: Demultiplexor 1×4	139
Obr. 13.12: Realizace demultiplexoru 1×4 hradly	140
Obr. 13.13: Dekodér 2×4 zapojený jako demultiplexor 1×4	140
Obr. 13.14: Využití multiplexoru a demultiplesoru k realizaci sériového přenosu	140
Obr. 14.1: Schéma S-R klopného obvodu realizovaného pomocí hradel NAND	143
Obr. 14.2: Použití S-R klopného obvodu z hradel NOR jako 1-bitové paměti	148
Obr. 14.3: Schéma S-R klopného obvodu s časovými hodinovými pulsy	148
Obr. 14.4: Schéma klopného obvodu D s hodinovým vstupem	149
Obr. 14.5: Schéma J-K klopného obvodu	150
Obr. 14.6: Schématická značka registru	152
Obr. 14.7: Posunový registr vytvořený z S-R klopných obvodů	152
Obr. 14.8: Schéma tříbuňkového asynchronního čítače	153
Obr. 14.9: Časové problémy na výstupech asynchronního čítače	154
Obr. 15.1: Paměť PROM 4×3 před naprogramováním	158